
التمرين الأول:

أكمل الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزه	دوره
المصباح		
البطارية		
المحرك		
الصمام الضوئي		
قاطعة مفتوحة		

التمرين الثاني:

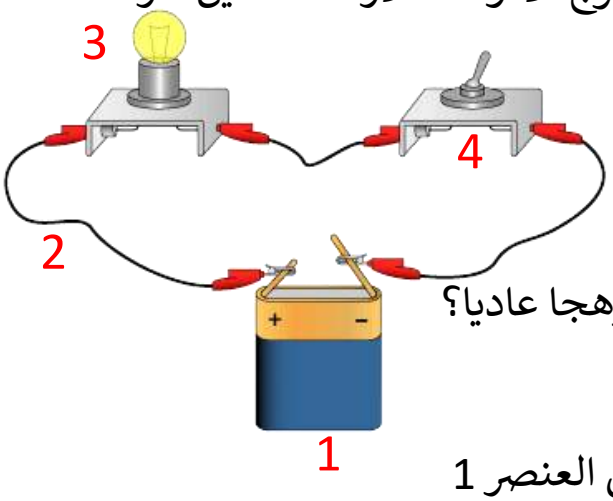في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ وقد م لكل فوج الأدوات اللازمة لتشغيل دارات كهربائية فقام الفوج الأول بإنجاز الدارة المبينة في الوثيقة:



1/سم العناصر المرقمة وما دور العنصر 1 في الدارة؟

2/ماذا يحدث بعد غلق العنصر4؟

3/ما هي الدالة التي يجب ان يحملها العنصر 3 حتى يتوهج توهجا عاديا؟

4/أنجز المخطط النظامي للدارة باستعمال الرموز النظامية؟


نستبدل العنصر 3 بمحرك كهربائي نقوم بعكس توصيل قطبي العنصر 1

5/ماذا يحدث؟

التمرين الثالث:


طلب الأستاذ من التلاميذ تركيب الدارة حسب الوثيقة وفي كل مرة يضع جسم بين A و B

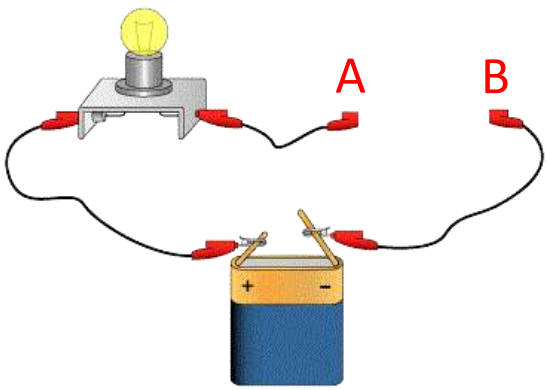املأ الجدول بوضع العلامة x في المكان المناسب؟



المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
بلاستيك		
الذهب		
الحديد		
الزجاج		
ماء نقي		
ماء ملحي		

التمرين الرابع:

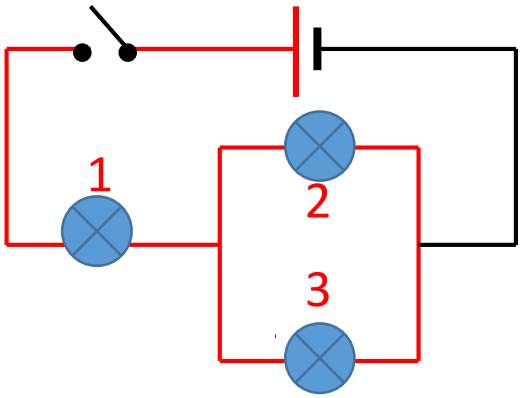

لاحظ الشكل المقابل:

1/ما نوع ربط المصابيح في الدارة المقابلة؟

2/ماذا سيحدث للمصابيح عند تلف المصباح 1؟

3/ما نوع ربط المصابيح 1 و2؟



4/ما نوع ربط المصابيح 2 و3؟

5/ماذا سيحدث لبقية المصابيح عند نزع المصباح 2؟

حل التمارين


التمرين الأول:

إكمال الجدول التالي:

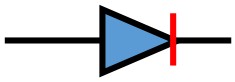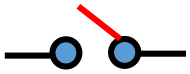اسم العنصر	رمزه	دوره
المصباح		التوهج
البطارية		توليد الكهرباء
المحرك		الدوران
الصمام الضوئي		يسمح بمرور الكهرباء من جهة واحدة فقط
قاطعة مفتوحة		قطع الكهرباء

التمرين الثاني:

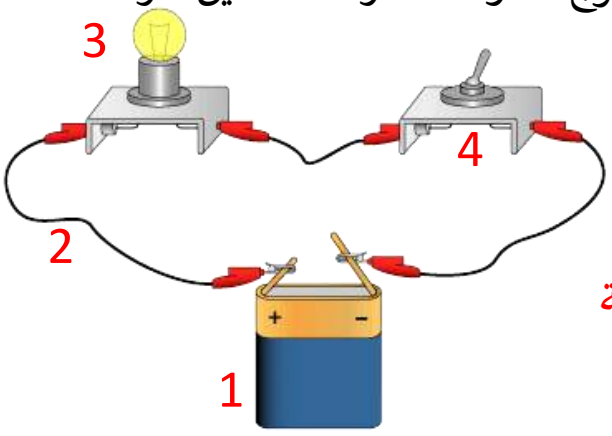في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ التلاميذ وقد م لكل فوج الأدوات اللازمة لتشغيل دارات كهربائية فقام الفوج الأول بإنجاز الدارة المبينة في الوثيقة:



1/تسمية العناصر المرقمة وما دور العنصر 1 في الدارة:

1/ البطارية: تغذية عناصر الدارة بالكهرباء

2/اسلاك توصيل: توصيل الكهرباء الى عناصر الدارة الكهربائية


3/مصباح التوهج: الإنارة

4/القاطعة: قطع أو السماح بمرور الكهرباء

2/بعد غلق العنصر4: توهج المصباح

3/الدلالة التي يجب ان يحملها العنصر 3 حتى يتوهج توهجا عاديا: يجب أن تكون دلالته متوافقة مع دلالة المصباح.

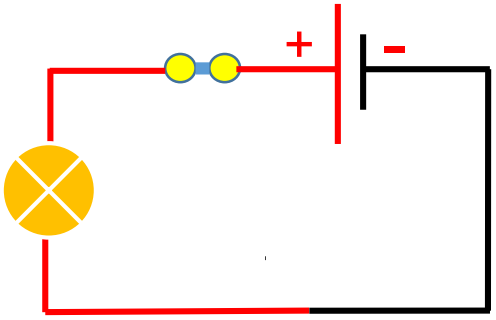4/إنجاز المخطط النظامي للدارة باستعمال الرموز النظامية:




نستبدل العنصر 3 بمحرك كهربائي نقوم بعكس توصيل قطبي العنصر 1

5/دوران المحرك في الجهة المعاكسة.

التمرين الثالث:


طلب الأستاذ من التلاميذ تركيب الدارة حسب الوثيقة وفي كل مرة يضع جسم بين A و B

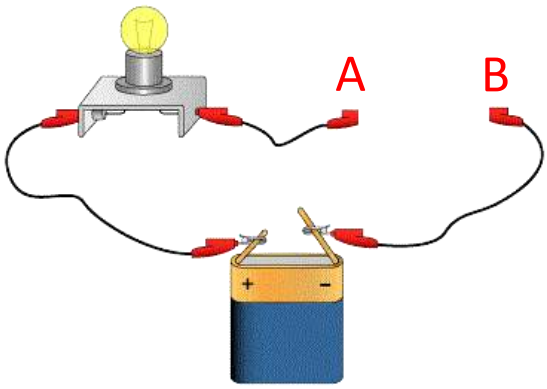املأ الجدول بوضع العلامة x في المكان المناسب؟



المواد	توهج المصباح	لا يتوهج المصباح
بلاستيك		x
الذهب	x	
الحديد	x	
الزجاج		x
ماء نقي		x
ماء ملحي	x	

التمرين الرابع:

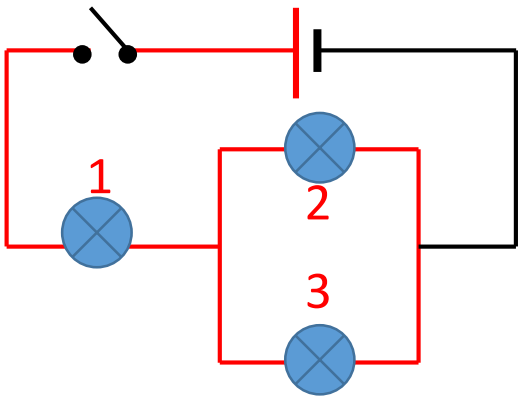

لاحظ الشكل المقابل:

1/نوع ربط المصابيح في الدارة المقابلة: ربط مختلط

2/عند تلف المصباح 1: ينطفئ المصباح الثاني والثالث

3/نوع ربط المصابيح 1 و2: ربط على التسلسل

4/نوع ربط المصابيح 2 و3: ربط على التفرع

5/عند نزع المصباح 2: تبقى بقية المصابيح في حالة توهج

MO3IZ PHYSIQUE
www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد