متوسطة: بلال –الطاهير -
المستوى: الثالثة متوسط

السنة الدراسية: 2024/2023
المـــــــــدة: ســـــــاعة


الفرض الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول : محمد وعبد الله تلميذان أنجزا تركيبتين كهربائيتين استعمل كل منهما مصباحين متماثلين كتب على كل مصباح الدلالة (4.5V-0.5W) وبطارية دلالتها (4.5v).

1-مانوع التيار المستعمل ؟ مانوع الربط لكل تركيبة ؟ ارسم مخطط كل تركيبة ثم حدد الاتجاه الاصطلاحي للتار الكهربائي .



تركيب عبد الله

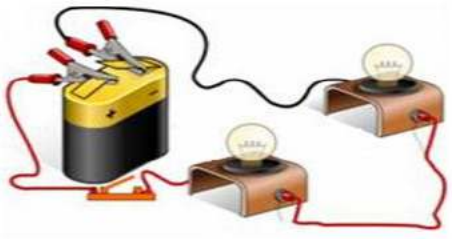

تركيب محمد

2-بتطبيق قانونا الشداة والتوترات في المخططين :

أ) جد التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح في المخططين .

ب) كيف تكون إضاءة المصابيح في كل مخطط ؟ أي المخططين أقرب للواقع ؟

ت) جد شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح وشدة التيار الكهربائي الكلية في كل مخطط .

ج)جد الطاقة الكهربائية المحولة لكل مصباح عند تشغيله 15min.

التمرين الثاني

وجد سامي مقاومة كهربائية فأراد معرفة قيمتها . ساعده في ذالك باللإجابة عن الأسئلة التالية .

1 - جد قيمة المقاومة انطلاقا من الألوان الموضحة عليها .كيف تسمى هذه الطريقة ؟


2- في محاولة للتأكد من قيمة هذه المقاومة قام بربطها على التسلسل مع بطارية و مصباح كما موضح في المخطط .


*كم تساوي شدة التيار i 1 المار بالمصباح وi2 المار بالمقاومة الكهربائية .مع التعليل .

* ماهو دور الفولط متر ؟

* احسب قيمة المقاومة . كيف تسمى هذه الطريقة ؟

إليك السندات التالية :

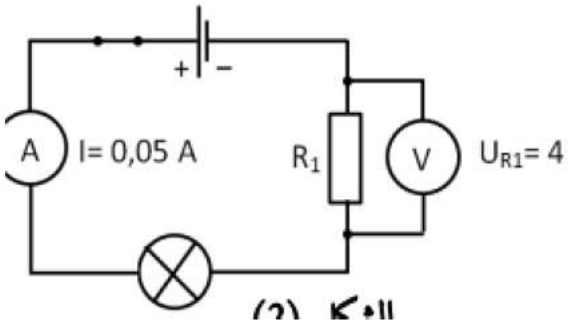

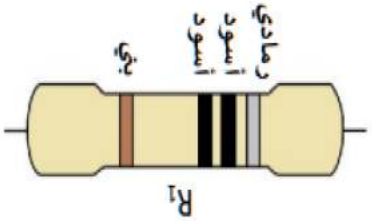

اللون	الرقم
رمادي	8
أسود	0

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com