الاسم	القب	القسم أولى متوسط		علوم فيزيائية	فصل اول 1
.....	.....				

فرض الفصل الاول في مادة العلو الفيزيائية

المدة : 1 ساعة


العام الدراسي : 2022 / 2023م

التمرين الاول :اكمل الجدول التالي :

اسم الرمز	رسمه	ميزته او عمله
المصباح		.....
البطارية		.....
المحرك		.....
قاطعة مفتوحة		.....
اسلاك التوصيل		.....

التمرين الثاني : لاحظ الشكل جيدا :

نحقق امامك التجربة التالية :

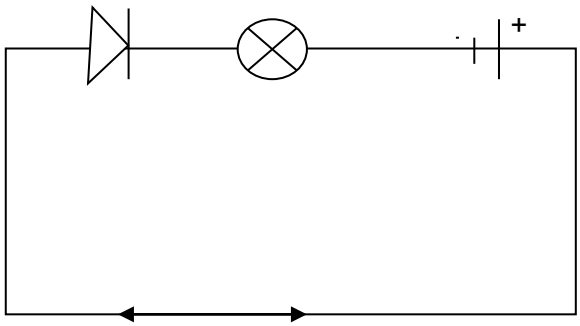

1- هل يتوهج المصباح ؟

علل؟

2- هل القاطعة مفتوحة ام

مغلوقة ؟

3- اعد رسم الشكل موضحا عليه اتجاه التيار الكهربائي ؟

التمرين الثالث : ضع x في الخانة المناسبة :

المواد	عدم توهج المصباح	توهج المصباح	عازل	ناقل
الماء				
النحاس				
البلاستيك				
غرافيت قلم رصاص				
ماء مقطر				
شريط مطاطي				

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

التصحيح النموذجي للفرض الفيزياء


التمرين الاول :

اسم الرمز	رسمه	ميزته او عمله
المصباح		التوهج
البطارية		تغذي المصباح
المحرك		الدوران
قاطعة مفتوحة		لا تسمح بمرور التيار
اسلاك التوصيل		توصيل الكهرباء

التمرين الثاني :

-1 نعم يتوهج المصباح لأن القاطعة مغلوقة

-2 القاطعة مغلوقة

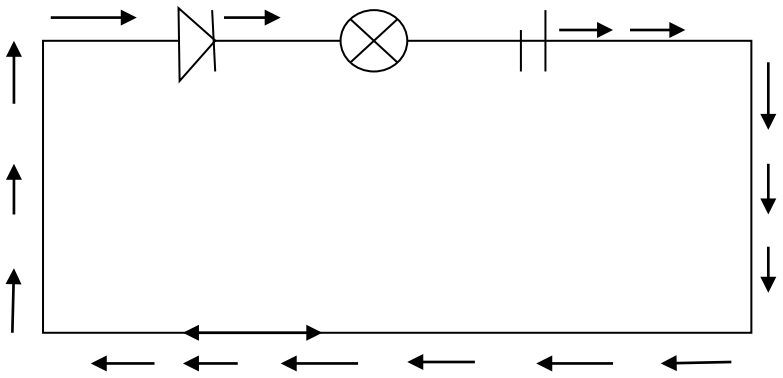

المواد	عدم توهج المصباح	توهج المصباح	عازل	ناقل
الماء		X		X
النحاس		X		X
البلاستيك	X		X	
غرافيت قلم رصاص		X		X
ماء مقطر	X		X	
شريط مطاطي	X		X	